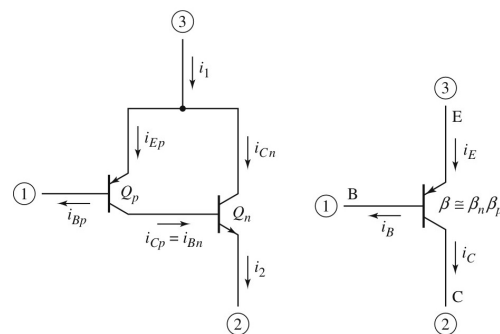


Composite pnp Transistor



- $\beta \approx \beta_n \times \beta_p$
- β of npn and pnp transistors are not necessarily matched

Darlington Pair

Example: Given that $V_{CC} = 12V$, $V_{in} = 5V$, $\beta_1 = 80$, $\beta_2 = 120$, And $R_E = 1k$. Determine the output voltage V_o and all DC biasing voltages and currents.


Solution: $5 - 0.7 - 0.7 = 3.6$
 $V_o = V_{in} - V_{BE1} - V_{BE2}$

or, $V_o = 3.6V$

$I_{E2} = V_o / R_E = 3.6mA$

$I_{B2} = I_{E2} / (\beta_2 + 1)$

or, $I_{B2} = 29.75 \mu A$

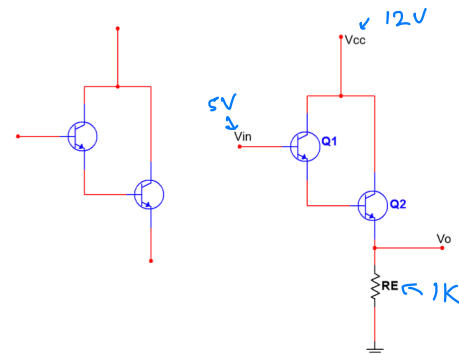

$$I_{C2} = I_{B2} \beta_2 = 3.57mA$$

$$I_{B1} = I_{E2}$$



$$I_{B1} = I_{E1} / (\beta_1 + 1)$$

$$\text{or, } I_{B1} = 0.37 \mu A$$

$$I_{C1} = I_{B1} \beta_1 = 29.36 \mu A$$


5

AC Voltage Gain of Darlington Pair

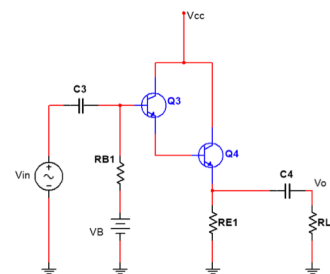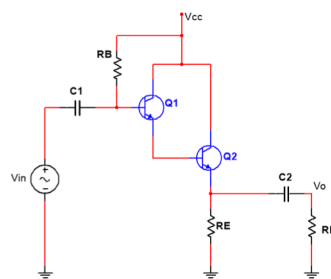

Determine

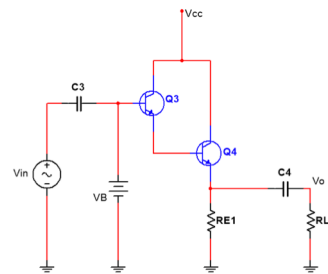voltage gain $= V_o / V_{in}$
 for each circuit shown
 here.



6