

pp1.

Q.1


$$I_E = I_B + I_C$$

$$\beta = I_C / I_B \text{ and } \alpha = I_C / I_E$$

$$\therefore \alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{I_C / I_B}{(I_B + I_C) / I_B} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{I_C / I_E}{(I_E - I_C) / I_E} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Q.2

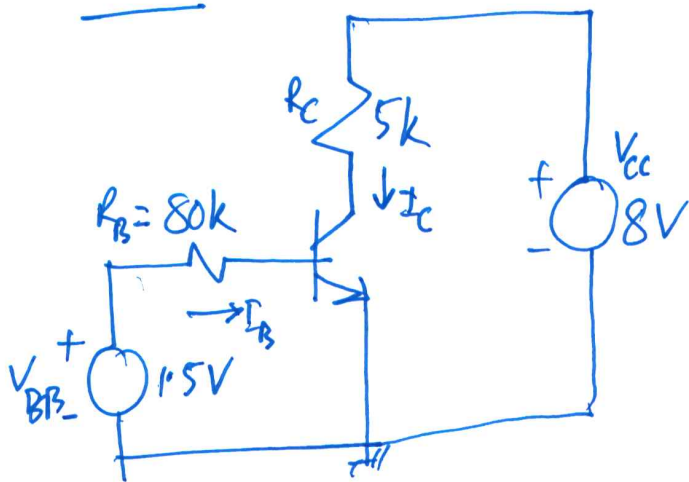

$$\beta = 80$$

$$V_{BE(ON)} = 0.7V$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{80}{81} = 0.988$$

$$\therefore V_{BB} = I_B R_B + V_{BE(ON)}$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE(ON)}}{R_B}$$

$$I_B = 10 \mu A$$

$$\therefore I_C = I_B \times \beta = 0.8 \text{ mA}$$

$$\therefore V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 8 - 4 = 4V$$

Q.3. $\alpha = 0.9836$

$$\therefore \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = 60$$

$$\therefore I_B = 50 \mu A$$

$$I_C = 3 \text{ mA}$$

$$\therefore V_{CE} = 1.5 \text{ V}$$

Yes, biased properly i.e. BE : forward
BC : Reverse

Follow the same steps in Q.2.

Q.4.

$$I_C = 6 \text{ mA} \Rightarrow I_B = 40 \mu A$$

$$V_B = 0.7 \text{ V}$$

$$\therefore V_C = 0.7 + 7.8 = 8.5 \text{ V}$$

$$\text{Since, } V_E = 0; V_{CE} = 8.5 \text{ V}$$

$$\therefore V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

$$= 9 + 8.5$$

$$= 17.5 \text{ V}$$

Q.5.

BE junction is reverse biased.

$$I_B = 0$$

$$\therefore I_C = 0$$

$$\therefore V_{CE} = V_{CC} = 10V$$

Q.6.

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{2.3 - 0.7}{20k} = 80 \mu A$$

$$\therefore I_C = 8 \text{ mA}$$


$$\therefore I_C R_C = 16V > V_{CC} ! \text{ not possible.}$$

Transistor will be saturated

$$V_{CE} \approx V_{CE}(\text{sat}) \approx 0.3V$$

$$I_C R_C = V_{CC} - V_{CE}(\text{sat}) \text{ and so on.}$$

Q.7,

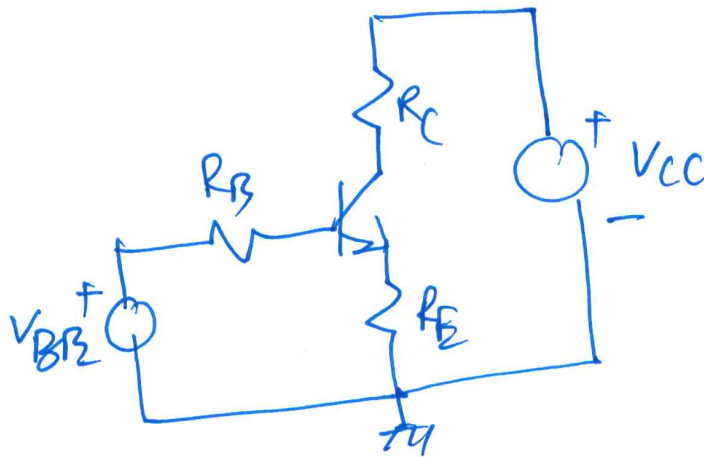

$$\begin{aligned} V_{BB} &= I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E \\ &= I_B R_B + V_{BE} + (I_B + \beta I_B) R_E \\ &= I_B R_B + V_{BE} + I_B (\beta + 1) R_E \end{aligned}$$

$$\therefore I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E} = 6.6 \mu A$$

$$\begin{aligned} \therefore I_C &= \beta I_B \quad ; \quad I_E = I_B + I_C = 0.5346 \text{ mA} \\ &= 0.53 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \\ &= 3.083 \text{ V} \end{aligned}$$