

Element values of modules 1, 2 and 3

$$L1 = 200 \text{ uH}$$

$$R7 = 510 \text{ m}\Omega$$

$$C4 = 500 \text{ pF}$$

$$R1 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R3 = 470 \text{ }\Omega$$

$$C3 = 100 \text{ nF}$$

$$R8 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R5 = 500 \text{ }\Omega$$

$$R4 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C2 = 100 \text{ nF}$$

$$C1 = 0 \text{ (i.e., open)}$$

Apply an amplitude-modulated signal of 1V with a frequency range of (5kHz - 500 kHz) to the detection circuit.